

Post lab 8

1. $20 \text{ Hz} \sim 20,000 \text{ Hz}$.


2. $f_{\text{low}} = 20 \text{ Hz}$. $f_{\text{high}} = 20,000 \text{ Hz}$.

low part: 20 - 200 Hz
middle part: 200 - 2000 Hz
high part: 2000 - 20,000 Hz

3. For 200 Hz cut-off = $\frac{1}{2\pi f_c C} = 169 \text{ k}\Omega$

For 2000 Hz cut-off = $\frac{1}{2\pi f_c C} = 16.9 \text{ k}\Omega$

4. Sallen-Key two order low pass filter

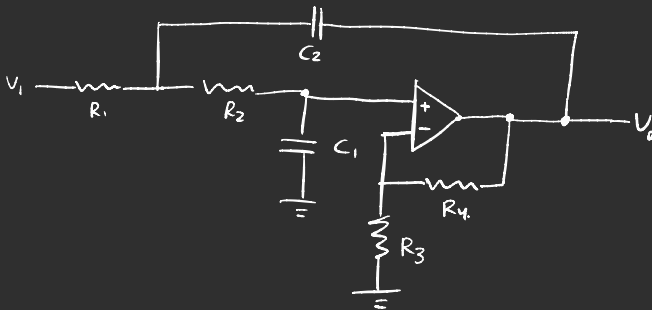

Explain ① two order has high slope. -40 dB/dec . quickly filter noise out

② $Q = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{R_1}{R_2}}$ Q can be high more precise to pick frequency

③ $f_c = \frac{1}{2\pi \sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$ when $R_1 = R_2$ $C_1 = C_2$. $f_c = \frac{1}{2\pi RC}$, less equipment. easy to purchase