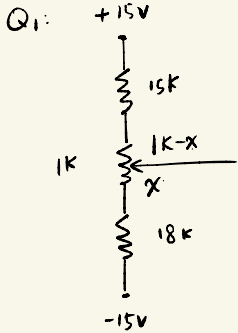


Post-lab 04




$$V = -15 + \frac{18k + x}{18k + k + 15k} \cdot 30 = 1.25V$$

$$\Rightarrow \frac{18 + x}{34} = \frac{16.25}{30} \Rightarrow x = 0.4167 k\Omega$$

So potentiometer set up to

41.67%

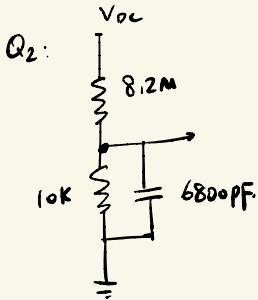

$$V_{trip} = \frac{10k}{10k + 8.2M} \cdot V_{DC} = 1.25V$$

$$\Rightarrow V_{DC} = 1025V$$

Q3:

$$V_{initial} = 200V \times \frac{10k}{10k + 8.2M} = 0.244V$$

$$V_{out} = 1500V \times \frac{10k}{10k + 8.2M} = 1.827V$$

$$\tau = R_{eq} \cdot C = 10k\Omega \cdot 6800pF = 68\mu s$$

$$V_{out}(t) = 0.244 + (1.827 - 0.244) \left(1 - e^{-\frac{t}{68\mu s}}\right) = 1.25$$

$$\Rightarrow t = 68.6\mu s$$

Q4: No. Since it required less than 50μs but we have 68.6μs