


Experiment 7 Pre-Lab
ECE203 Spring 25

Xiangbo Cai

$$C = 0.01 \mu F$$

$$R = 2 k\Omega$$

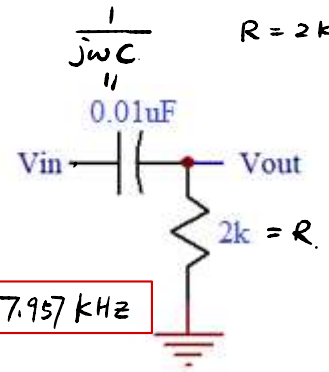1. (2 points) Find the cutoff frequency for the circuit shown.



$$\frac{V_{in} - V_{out}}{\frac{1}{j\omega C}} = \frac{V_{out} - 0}{R} \Rightarrow V_{in} - V_{out} = \frac{1}{j\omega RC} V_{out} \Rightarrow V_{in} = \left(1 + \frac{1}{j\omega RC}\right) V_{out}$$

$$H(\omega) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{j\omega RC}} = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}$$

$$|H(\omega)| = \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \omega_c = \frac{1}{RC} = 2\pi f_c \Rightarrow f_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \times 2000 \times 10^{-8}} = 7.957 \text{ kHz}$$

2. (1 point each) Fill in the following table for V_{out} vs. frequency. You must take into consideration the -3dB attenuation at the filter's cutoff frequency. Assume $V_{in} = 2V_{rms} \angle 0^\circ$.

f (Hz)	$ V_{out} $ (V_{rms})	Θ_{out} ($^\circ$)
80Hz	0.02	89.42°
800Hz	0.2	84.28°
8kHz	1.41	45°
80kHz	2.00	5.71°

$$H(\omega) = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}$$

$$|H(\omega)| = \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} = \frac{2\pi f \cdot RC}{\sqrt{1 + (2\pi f RC)^2}} = \frac{V_{out}}{V_{in}}$$

$$\angle H(\omega) = \tan^{-1}\left(\frac{\omega RC}{0}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{\omega RC}{1}\right)$$

$$= 90^\circ - \tan^{-1}(\omega RC)$$

$$= 90^\circ - \tan^{-1}(2\pi f \cdot RC)$$